

Lista 02 - Bloco de controle e datapath

Aluno: Lucas Nobrega Damacena - 535873

01)

a)2 b)3 c)4 d)5 e)10


02)

$$2^{16} = 65536$$


03)

2N. O número de transições não é limitado pelo número de entradas, pois diversas entradas podem levar para uma mesma transição.


04)

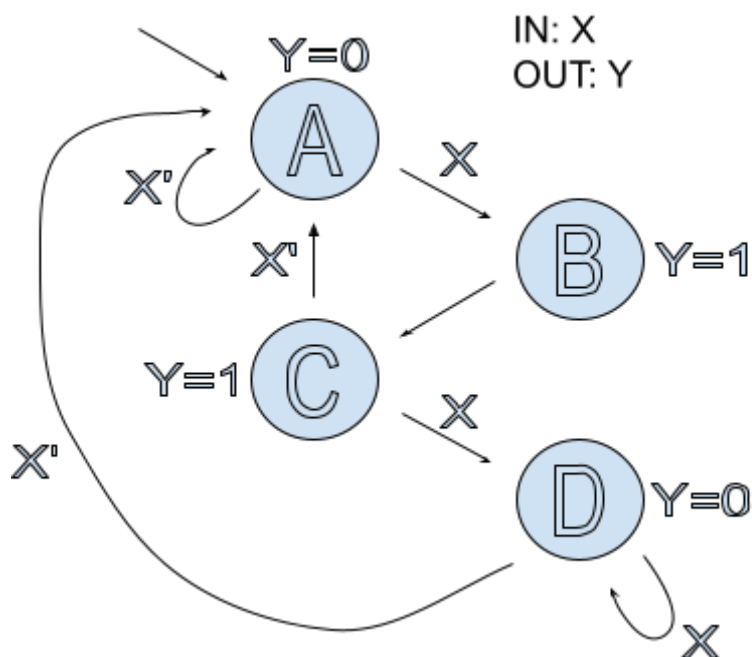


05)

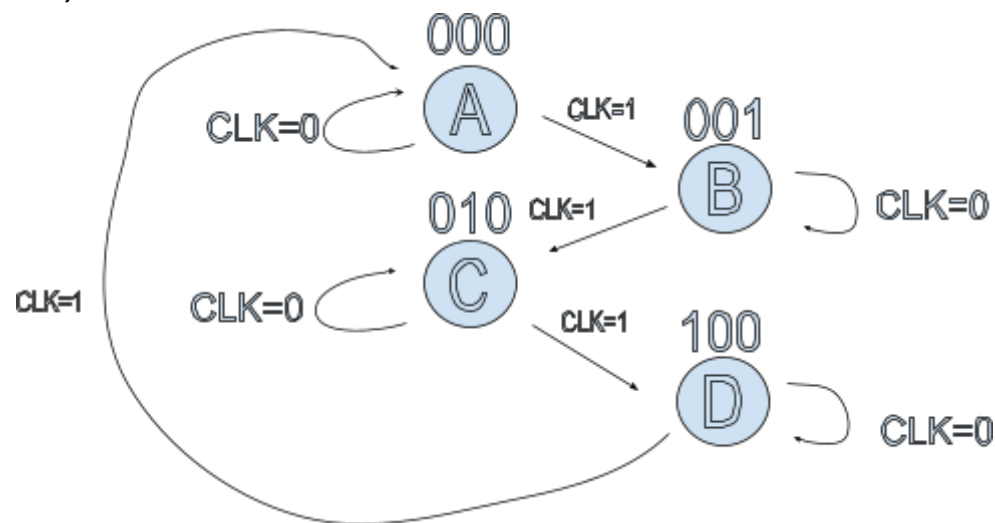


06)

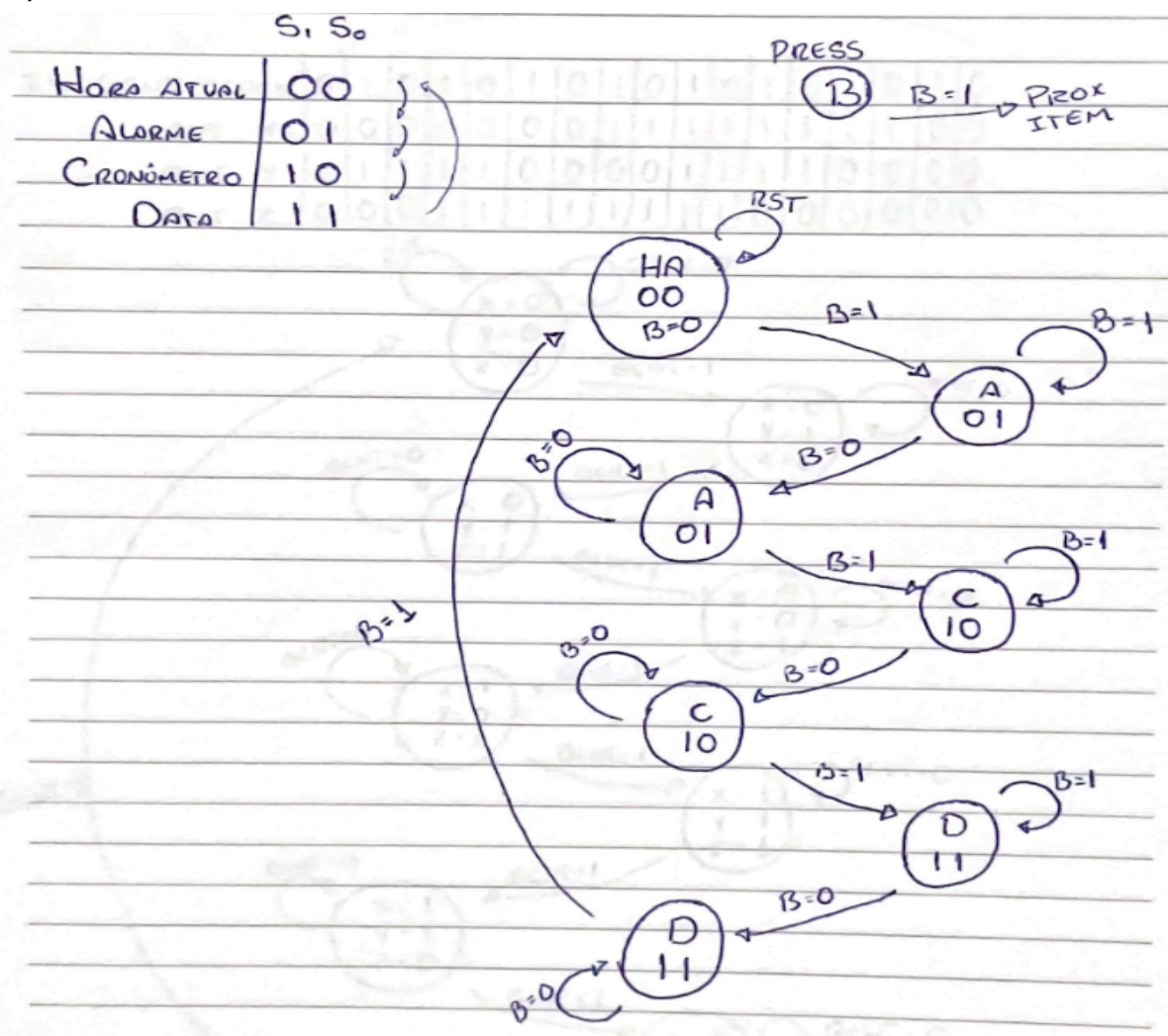


07)

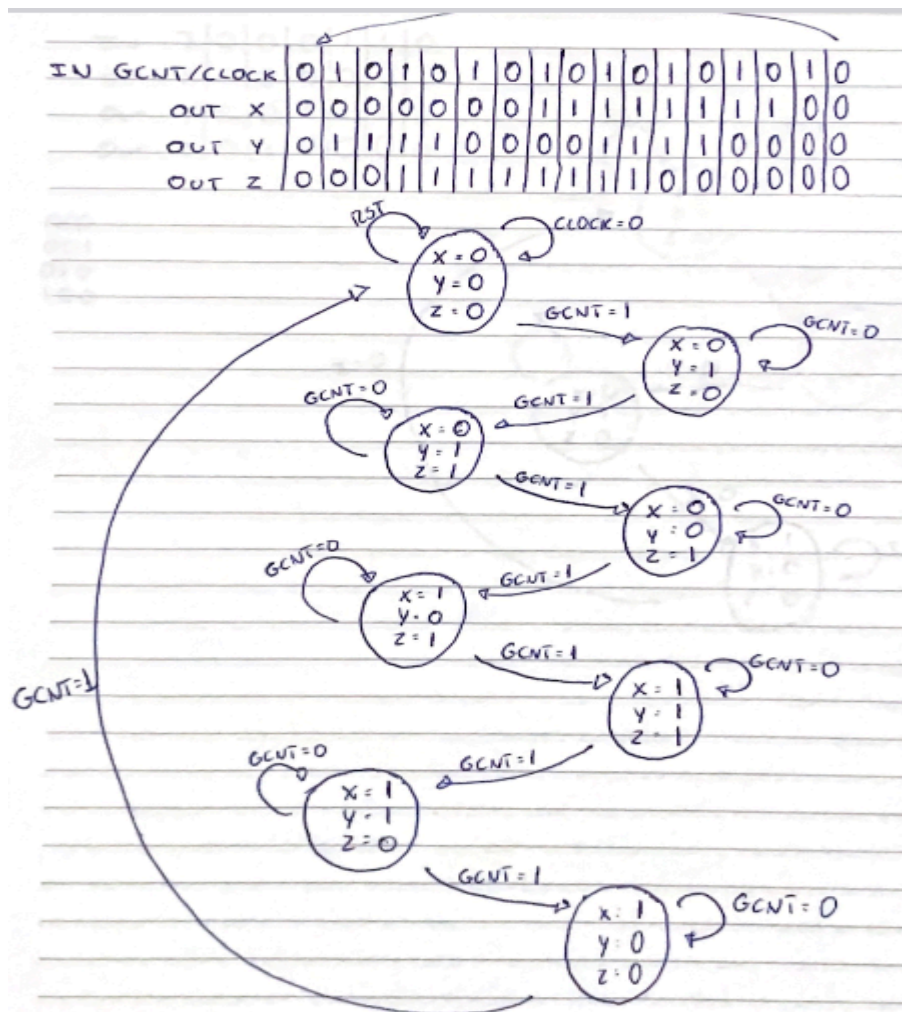

08)

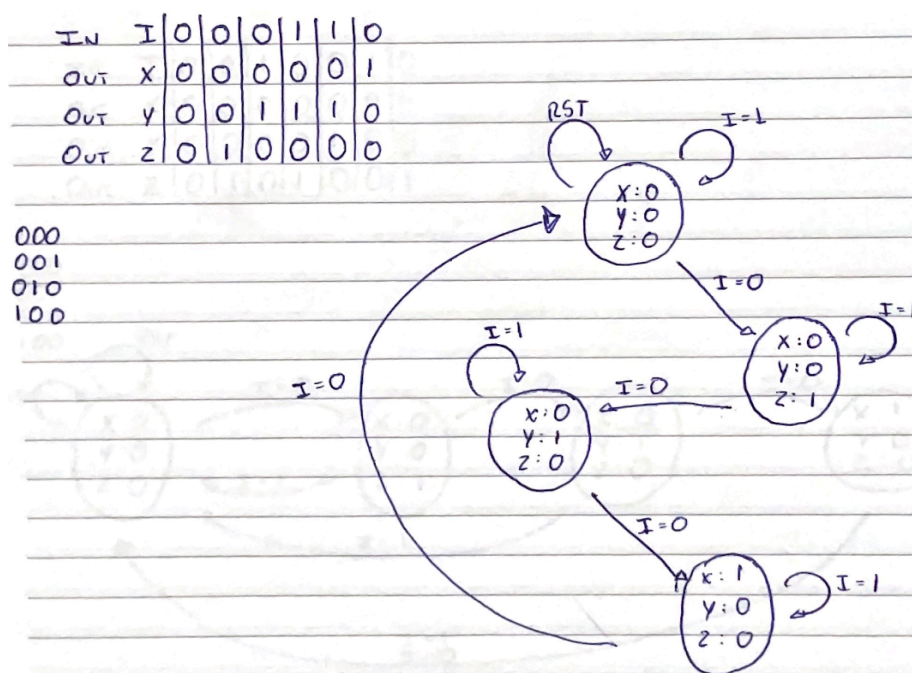

09)

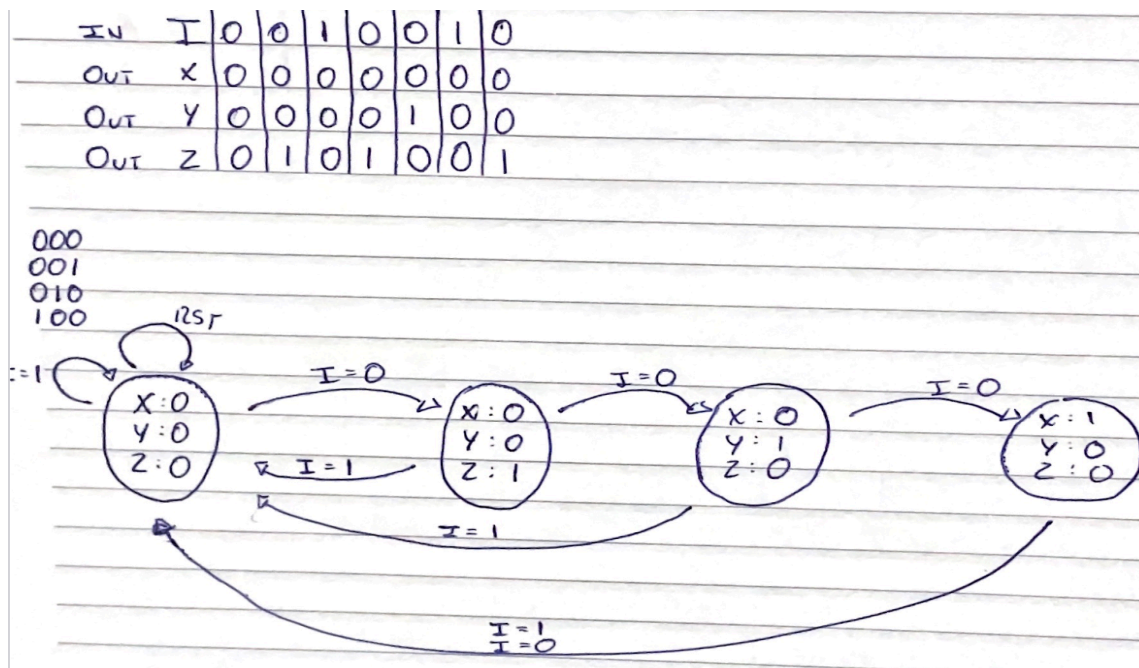

10)

Input				Output		
s1	s0	n1	n0	x	y	z
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0

$$n1 = s1's0 + s1s0' = s1 \text{ XOR } s0$$

$$n0 = s1's0' + s1s0' = s0'$$

$$x = s1s0$$

$$y = s1s0'$$

$$z = s1's0$$

11)

Inputs				Outputs				
s2	s1	s0	B	n2	n1	n0	s1	s0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0

$$n2 = s2's1s0B' + s2s1' + s2s0' + s2B$$

$$n1 = s1s0' + s1B + s2s0B + s2's1's0B'$$

$$n0 = s0'B + s2'B + s1B + s2s1's0B'$$

$$s1 = s2s0' + s2s1' + s2's1s0$$

$$s0 = s1 \text{ XOR } s0$$

12)

	Inputs				Outputs					
	s2	s1	s0	gcnt	n2	n1	n0	x	y	z
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
B	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
C	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
D	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
F	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
G	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
H	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0

$$n2 = s2's1s0gcnt + s2s1' + s2s1s0' + s2s1s0gcnt'$$

$$n1 = s2's1's0gcnt + s2's1s0' + s2's1s0gcnt' + s2s1's0gcnt + s2s1s0' + s2s1s0gcnt'$$

$$n0 = s2's1's0'gcnt + s2's1's0gcnt' + s2's1s0'gcnt + s2's1s0gcnt' + s2s1's0'gcnt + s2s1's0gcnt' + s2s1s0'gcnt + s2s1s0gcnt'$$

$$x = s2$$

$$y = s2's1's0 + s2's1s0' + s2s1's0 + s2s1s0'$$

$$z = s2's1 + s2s1$$

13)

Inputs			Outputs		
s1	s0	a	n1	n0	y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

$$n1 = s1's0a + s1s0'a' + s1s0'a = s1's0a + s1s0'$$

$$n0 = s1's0'a' + s1's0a' + s1s0'a' + s1s0'a = s1'a' + s1s0'$$

$$y = s1's0a' + s1's0a + s1s0'a' + s1s0'a = s1's0 + s1s0' = s1 \text{ xor } s0$$

14)

Inputs				Outputs		
s1	s0	a	b	n1	n0	y
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0


$$n1 = s1's0'a'b' + s1's0a + s1s0'$$

$$n0 = s1's0'a'b + s1's0a' + s1s0'b$$

$$y = s1's0 + s1s0'$$

15)

Inputs			Outputs		
s1	s0	a	n1	n0	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

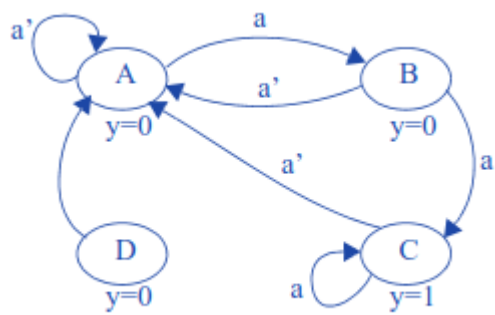

16)

